

# Translations:Récupération de batteries/104/fr

---

4) Couper le fil positif qui relie le régulateur au convertisseur pour ouvrir le circuit, on y ajoutera plus tard l'interrupteur qui permettra d'ouvrir et de fermer le circuit.