

# Translations:Vélo à assistance électrique/96/fr

---

**Attention :** Il faut bien vérifier que le capteur PAS renvoie une tension, un "1", lorsqu'un aimants passe devant le capteur. Dans le cas contraire l'utilisation du transistor ([voir section matériel](#)) est nécessaire pour inverser le signal (transformer le "1" en "0"). [Voir ce lien de 5:44 min à 13:30 min](#) (<https://www.youtube.com/watch?t=344&v=jiirQQv5OKU&feature=youtu.be>). Voir l'image 3 pour le câblage. Le signal doit arriver sur le transistor et repartir vers le contrôleur (Bleu)